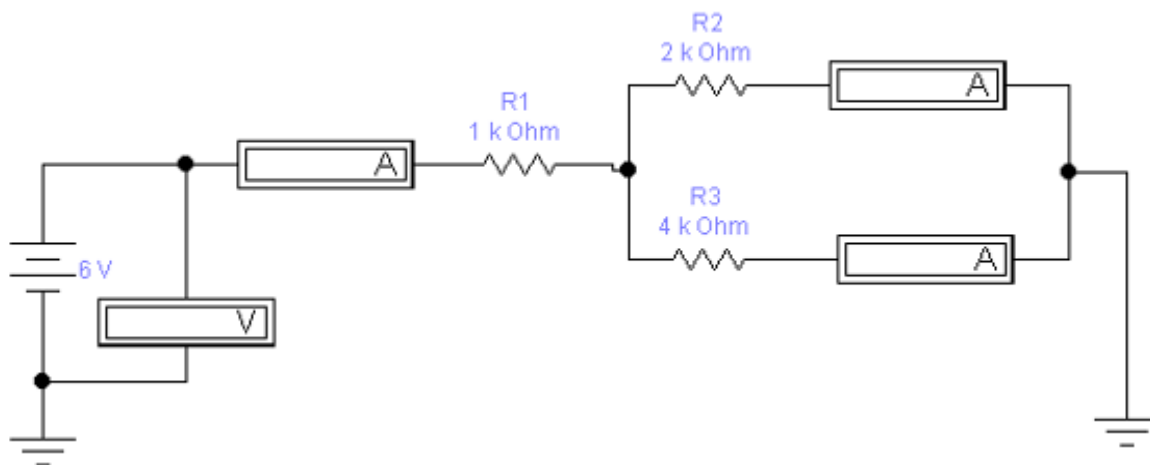


МЕРЕЊЕ НА ЕДНОНАСОЧНА СТРУЈА СО ДИГИТАЛЕН УНИМЕР

1) Електрична шема



2) Упатство за изведување на вежбата

Дигиталниот унимер подеси го за мерење на еднонасочна струја на мерно подрачје изразено во mA.

Измери ја вредноста на струјата, напонот и отпорот а добиените резултати внеси ги во долната табела.

3) Приказ на резултатите од вежба

	R1	R2	R3	U	I1	I2	I3	U _{R1}	U _{R2}	U _{R3}
E1=4V										
E2=6V										
E3=8V										
E3=10V										

Подготвил
Проф. Ненад Ставревски