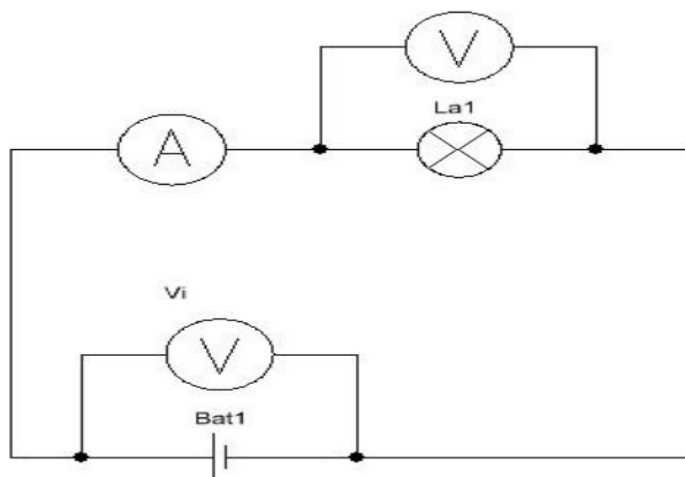


## Вежба

Име и Презиме \_\_\_\_\_ клас \_\_\_\_\_

### Мерење на отпор и моќност со UI - метода

#### 1) Електрична шема



#### 2) Упатство за изведување на вежба

Шемата од сликата нацртајте ја во програмскиот пакет electronic workbench. Вредностите кои ги покажуваат инструментите и пресметките внесете го во табела дадена во приказ на резултати од вежба

#### 3) Приказ на резултати од вежба

| potrosuvasc | $U_i$ (V) | $U_m$ (V) | $I_m$ (mA) | $R_m$ ( $\Omega$ ) | $P_m$ (W) |
|-------------|-----------|-----------|------------|--------------------|-----------|
| svetilka    | 12        |           |            |                    |           |

| potrosuvasc        |      | $U$ (V)  | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|--------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| $R_t$ ( $\Omega$ ) | 1000 | $I$ (mA) |   |   |   |   |   |   |    |    |
| $R_m$ ( $\Omega$ ) |      |          |   |   |   |   |   |   |    |    |

#### 4) Заклучок

---



---



---

*Проф. Ставревски Ненад*