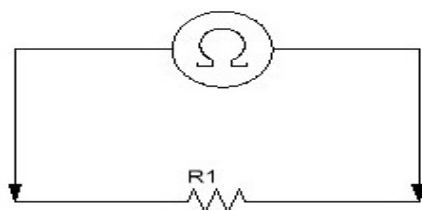


Вежба

Име и Презиме _____ клас _____

Мерење на отпор со аналоген унимер

1) Електрична шема



2) Упатсво за изведување на вежба

Подесете го аналогниот унимер за мерење на отпор со соодветно поврзување на каблите и одбирање на мерно подрачје. Црниот кабел во приклучокот означен со „com“ а црвениот во приклучокот означен со „Ω“. Одберете го соодветното мерно подрачје.

Измерете ги отпорностите на отпорниците со кои располагате.

Резултатите од мерењето внесете ги во табелата од приказ на резултати од вежба.

3) Приказ на резултати од вежба

Реден бр.	m.p	α	$R_i(\Omega)$	$R_t(\Omega)$	$\Delta R(\Omega)$	$\delta(\%)$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Проф.Ставревски Ненад