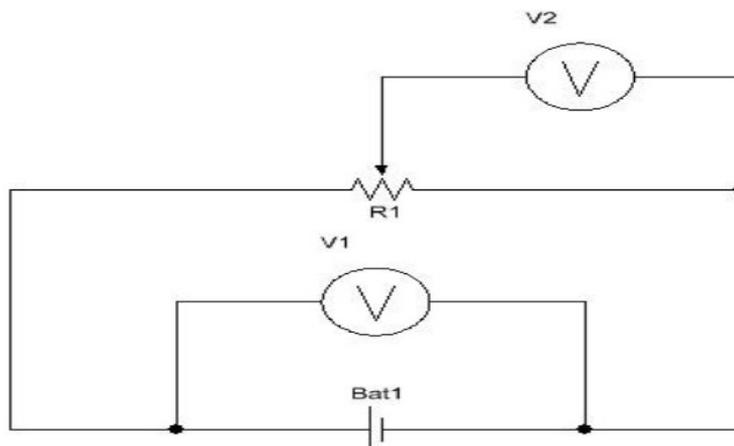


## Вежба

Име и Презиме \_\_\_\_\_ клас \_\_\_\_\_

### Регулирање на напон со потенциометар

#### 1) Електрична шема



#### 2) Упатство за изведување на вежба

Шемата од сликата нацртајте ја во програмскиот пакет electronic workbench. Менувајте ја вредноста на потенциометарот според вредностите дадени во табелата.

Резултатите од мерењето внесете ги во табелата дадена во приказ на резултати од вежба.

#### 3) Приказ на резултати од вежба

$U_1$	$r/R$	$U_2$
V		V
5	0.1	
5	0.2	
5	0.3	
5	0.4	
5	0.5	
5	0.6	
5	0.7	
5	0.8	

#### 4) Зависност на напонот $U$ од $(r/R)$

*Проф. Ставревски Ненад*