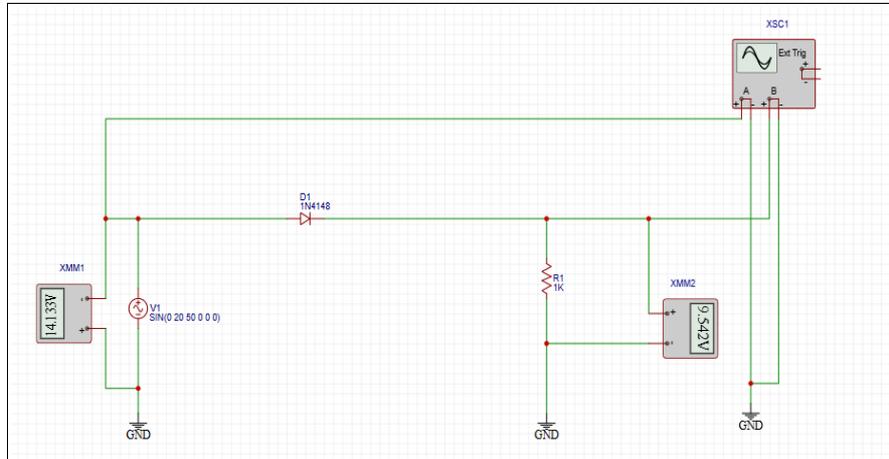


## ВЕЖБА Полубранов насочувач(исправувач)

1) Електрична шема



2) Упатство за изработка на вежбата

Со помош на осцилоскоп снимете го напонот на краевите од потрошувачот R за различни вредности на потрошувачот R и кондензаторот C. Нацртајте еден од добиените графици според добиените резултати на осцилоскоп.

3) Табеларен приказ на резултатите од вежбата

Реден број	Напон на извор[V]	Отпорник [R] [Ω]	Кондензатор C [μF]	Напон на потрошувач[V]
1	20	1000	Без кондензатор	
2	20	100	470	
3	20	1000	470	
4	20	1000	4700	
5	20	10	470	
6	20	10	4700	