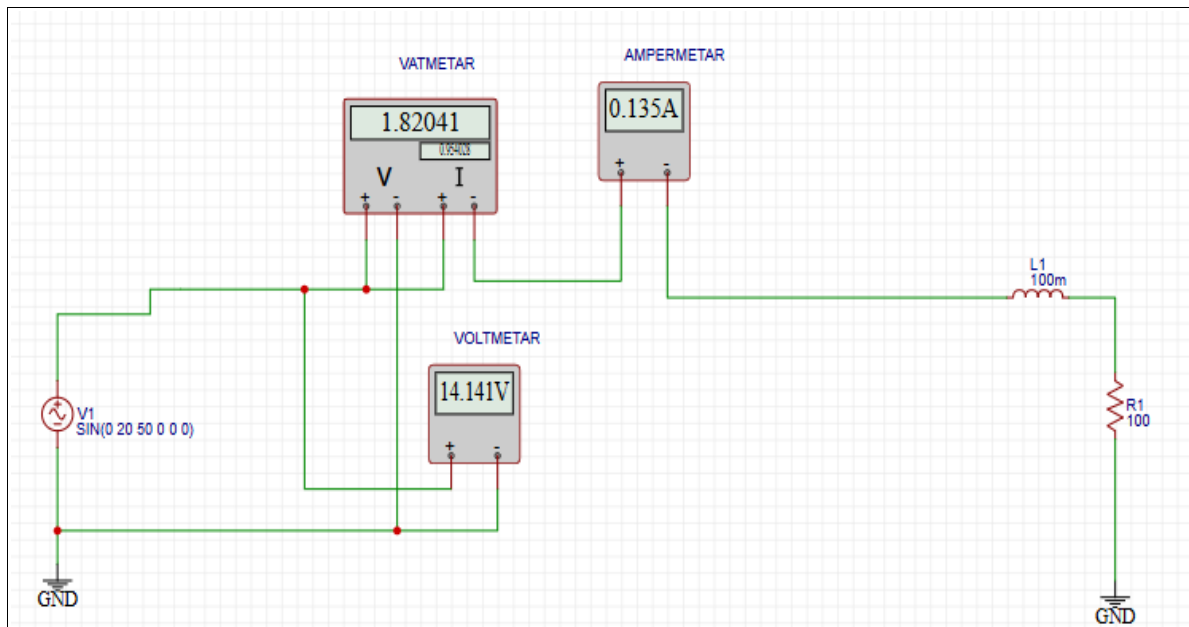


Име и Презиме _____ клас _____

Ватметар

1) Електрична шема



2) Упатство за изведување на вежба

Шемата од сликата нацртајте ја во програмскиот пакет easyEDA. Вредностите кои ги покажуваат инструментите и пресметките внесете ги во табела дадена во приказ на резултати од вежба

3) Приказ на резултати од вежба

Ред. број	R1(Ω)	L1(mH)	U1(V)	U2(V)	I(A)	P(W)	Q(Var)	S(VA)
1	100	100						
2	1000	100						
3	10000	100						
4	100	10						
5	1000	10						

Проф. Ставревски Ненад