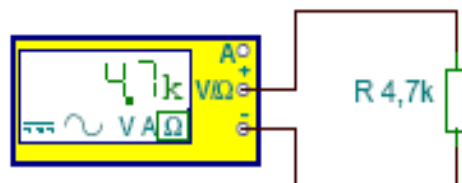


Име и Презиме _____ клас _____

Вежба

ОТПОРНИЦИ

1) Електрична шема



2) Упатство за изведување на вежбата

Прочитајте ја вредноста на отпорниците кои ви стојат на располагање, а потоа измерете ги нивните вредности со универзалниот инструмент подесен да работи како омметар. Направете споредба помеѓу добиените вредности и пресметајте ги апсолутната и релативната грешка за секое поединечно мерење.

3) Табеларен приказ на резултатите од вежбата

Реден број	Прочитана вредност	Толеранција	Измерена вредност	Апсолутна грешка	Релативна грешка
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Подготвил:
Проф.Ставревски Ненад